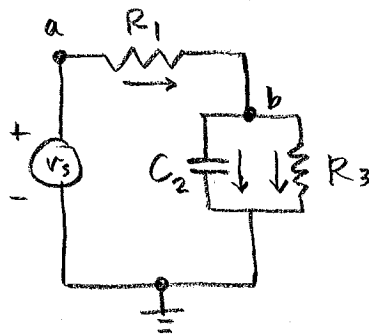


Problem 6.8



state: e_2

input: $v_s(t)$

Node voltages:

$$e_a = v_s(t)$$

$$e_b = e_2$$

KCL (b): $i_1 = i_2 + i_3$

Component relations:

$$i_1 = \frac{e_a - e_b}{R_1}$$

$$\dot{e}_2 = \frac{1}{C_2} i_2$$


$$i_3 = \frac{e_b}{R_3}$$

state equations:

$$\dot{e}_2 = \frac{1}{C_2} i_2 = \frac{1}{C_2} (i_1 - i_3) = \frac{1}{C_2} \left[\frac{1}{R_1} (v_s(t) - e_2) - \frac{e_2}{R_3} \right]$$

$$\dot{e}_2 = \frac{1}{C_2} \left[\frac{1}{R_1} v_s(t) - \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \right) e_2 \right]$$

Problem 6.14

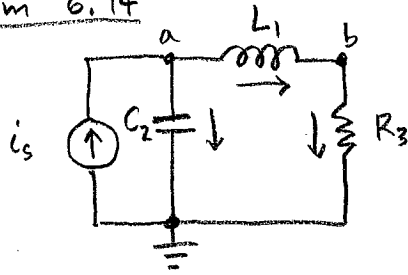

States: i_1, e_2

Input: $i_s(t)$

Node voltages:

$$e_a = e_2$$

KCL (a) $i_s = i_1 + i_2$

(b) $i_1 = i_3$

Component relations:

$$\frac{di_1}{dt} = \frac{1}{L_1} (e_a - e_b)$$

$$\dot{e}_2 = \frac{1}{C_2} i_2$$

$$i_3 = \frac{1}{R_3} e_b$$

State equations:


$$\frac{di_1}{dt} = \frac{1}{L_1} (e_2 - R_3 i_3)$$

$$\frac{di_1}{dt} = \frac{1}{L_1} (e_2 - R_3 i_1)$$

$$\dot{e}_2 = \frac{1}{C_2} i_2$$

$$\dot{e}_2 = \frac{1}{C_2} [i_s(t) - i_1]$$

Problem 6.16

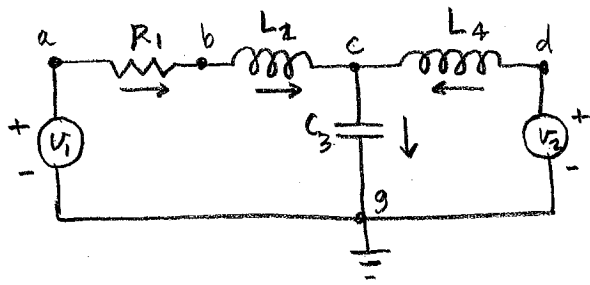

States: i_2, e_3, i_4

Inputs: $v_1(t), v_2(t)$

Node voltages:

$$e_a = v_1(t), \quad e_d = v_2(t)$$

$$e_c = e_3$$

Component relations:

$$i_1 = \frac{1}{R_1}(e_a - e_b) \quad \frac{di_2}{dt} = \frac{1}{L_2}(e_b - e_c) \quad \dot{e}_3 = \frac{1}{C_3}i_3$$

$$\frac{di_4}{dt} = \frac{1}{L_4}(e_d - e_c)$$

KCL (b) $i_1 = i_2$ (c) $i_2 + i_4 = i_3$

State equations:

$$\frac{di_2}{dt} = \frac{1}{L_2}(e_b - e_3) = \frac{1}{L_2}[e_a - R_1 i_1 - e_3]$$

$$\frac{di_2}{dt} = \frac{1}{L_2}[v_1(t) - R_1 i_2 - e_3]$$


$$\dot{e}_3 = \frac{1}{C_3}i_3$$

$$\dot{e}_3 = \frac{1}{C_3}(i_2 + i_4)$$

$$\frac{di_4}{dt} = \frac{1}{L_4}(e_d - e_c)$$

$$\frac{di_4}{dt} = \frac{1}{L_4}[v_2(t) - e_3]$$

Problem 6.26

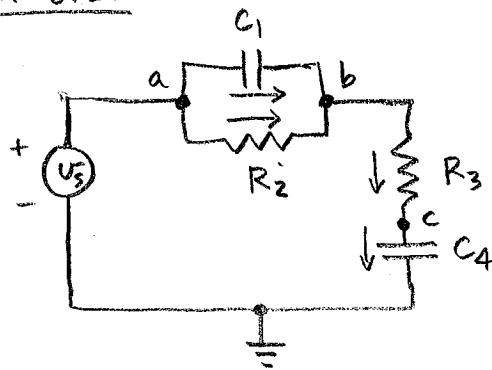

States : e_1, e_4

Input : $v_s(t)$

Node voltages:

$$e_a = v_s(t) \quad e_c = e_4$$

$$e_1 = e_a - e_b$$

$$e_b = v_s(t) - e_1$$

Component Relations:

$$\dot{e}_1 = \frac{1}{C_1} i_1 \quad i_2 = \frac{1}{R_2} e_1 \quad i_3 = \frac{1}{R_3} (e_b - e_c)$$

$$\dot{e}_4 = \frac{1}{C_4} i_4$$

$$= \frac{1}{R_3} [v_s(t) - e_1 - e_4]$$

KCL: (b) $i_1 + i_2 = i_3$

(c) $i_3 = i_4$

State equations:


$$\dot{e}_1 = \frac{1}{C_1} (i_3 - i_2)$$

$$\dot{e}_1 = \frac{1}{C_1} \left[\frac{1}{R_3} (v_s(t) - e_1 - e_4) - \frac{1}{R_2} e_1 \right]$$

$$\dot{e}_4 = \frac{1}{C_4} i_3$$

$$\dot{e}_4 = \frac{1}{C_4} \left[\frac{1}{R_3} (v_s(t) - e_1 - e_4) \right]$$

Problem 6.30

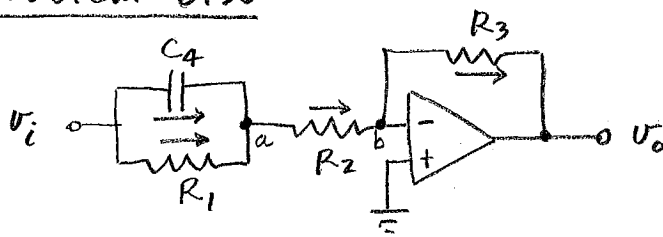

State: e_4

Input: $v_i(t)$

Node voltages: $e_4 = v_i - e_a \Rightarrow e_a = v_i(t) - e_4$

$e_b = e^+ = 0$

KCL: (a) $i_1 + i_4 = i_2$

(b) $i_2 = i_3$

Component Relations:

$i_1 = \frac{1}{R_1}(v_i(t) - e_a) \quad i_2 = \frac{1}{R_2}(e_a - e_b)$

$i_3 = \frac{1}{R_3}(e_b - v_o) \quad \dot{e}_4 = \frac{1}{C_4} i_4$

State equation:

$i_1 = \frac{1}{R_1} e_4$

$i_2 = \frac{1}{R_2} e_a$

$\dot{e}_4 = \frac{1}{C_4} i_4 = \frac{1}{C_4} (i_2 - i_1)$

$= \frac{1}{C_4} \left[\frac{1}{R_2} e_a - \frac{1}{R_1} e_4 \right]$


$= \frac{1}{C_4} \left[\frac{1}{R_2} (v_i(t) - e_4) - \frac{1}{R_1} e_4 \right]$

$\dot{e}_4 = \frac{1}{C_4} \left[\frac{1}{R_1} v_i(t) - \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) e_4 \right]$

$v_o = e_b - R_3 i_3 = -\frac{R_3}{R_2} (v_i(t) - e_4)$

$v_o = -\frac{R_3}{R_2} [v_i(t) - e_4]$

Problem 6.31

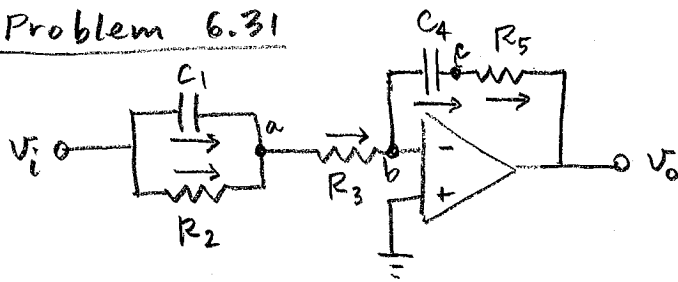

States: e_1, e_4

Input: $v_i(t)$

Node voltages: $e_a = v_i(t) - e_1$ $e_b = 0$ $e_4 = e_b - e_c$

$$\underline{e_c = -e_4}$$

KCL: (a) $i_1 + i_2 = i_3$

(b) $i_3 = i_4$ (c) $i_4 = i_5$

Component Relations:

$$\dot{e}_1 = \frac{1}{C_1} i_1 \quad i_2 = \frac{1}{R_2} e_1 \quad i_3 = \frac{1}{R_3} e_a = \frac{1}{R_3} (v_i(t) - e_1)$$

$$\dot{e}_4 = \frac{1}{C_4} i_4 \quad i_5 = \frac{1}{R_5} (e_c - v_o)$$

State equations:

$$\dot{e}_1 = \frac{1}{C_1} i_1 = \frac{1}{C_1} (i_3 - i_2)$$

$$= \frac{1}{C_1} \left[\frac{1}{R_3} (v_i(t) - e_1) - \frac{1}{R_2} e_1 \right]$$

$$\dot{e}_1 = \frac{1}{C_1} \left[\frac{1}{R_3} v_i(t) - \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) e_1 \right]$$

$$\dot{e}_4 = \frac{1}{C_4} i_4 = \frac{1}{C_4} i_3$$

$$\dot{e}_4 = \frac{1}{C_4} \left[\frac{1}{R_3} (v_i(t) - e_1) \right]$$

$$v_o = e_c - R_5 i_5 = -e_4 - R_5 i_3$$

$$v_o = -e_4 - \frac{R_5}{R_3} [v_i(t) - e_1]$$

Problem 7

(a)

States: e_2, e_5

Input: $e_i(t)$

Node voltages:

$$e_A = e_2 \quad e_B = 0$$

$$e_5 = e_B^0 - e_0$$

KCL: (A) $i_1 = i_2 + i_3 + i_4$

(B) $i_3 = i_5$

Component Relations:

$$i_1 = \frac{1}{R_1} (e_i - e_2) \quad \dot{e}_2 = \frac{1}{C_2} i_2 \quad i_3 = \frac{1}{R_3} e_2$$

$$i_4 = \frac{1}{R_4} (e_A - e_0) \quad \dot{e}_5 = \frac{1}{C_5} i_5$$

$$= \frac{1}{R_4} (e_2 + e_5)$$

State equations:

$$\dot{e}_2 = \frac{1}{C_2} i_2 = \frac{1}{C_2} [i_1 - i_3 - i_4]$$

$$= \frac{1}{C_2} \left[\frac{1}{R_1} (e_i(t) - e_2) - \frac{1}{R_3} e_2 - \frac{1}{R_4} (e_2 + e_5) \right]$$


$$\dot{e}_2 = \frac{1}{C_2} \left[\frac{1}{R_1} e_i(t) - \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) e_2 - \frac{1}{R_4} e_5 \right]$$

$$\dot{e}_5 = \frac{1}{C_5} i_5 = \frac{1}{C_5} i_3$$

$$\dot{e}_5 = \frac{1}{C_5 R_3} e_2$$

$$\underline{e_0 = -e_5}$$

homework 4, problem 7

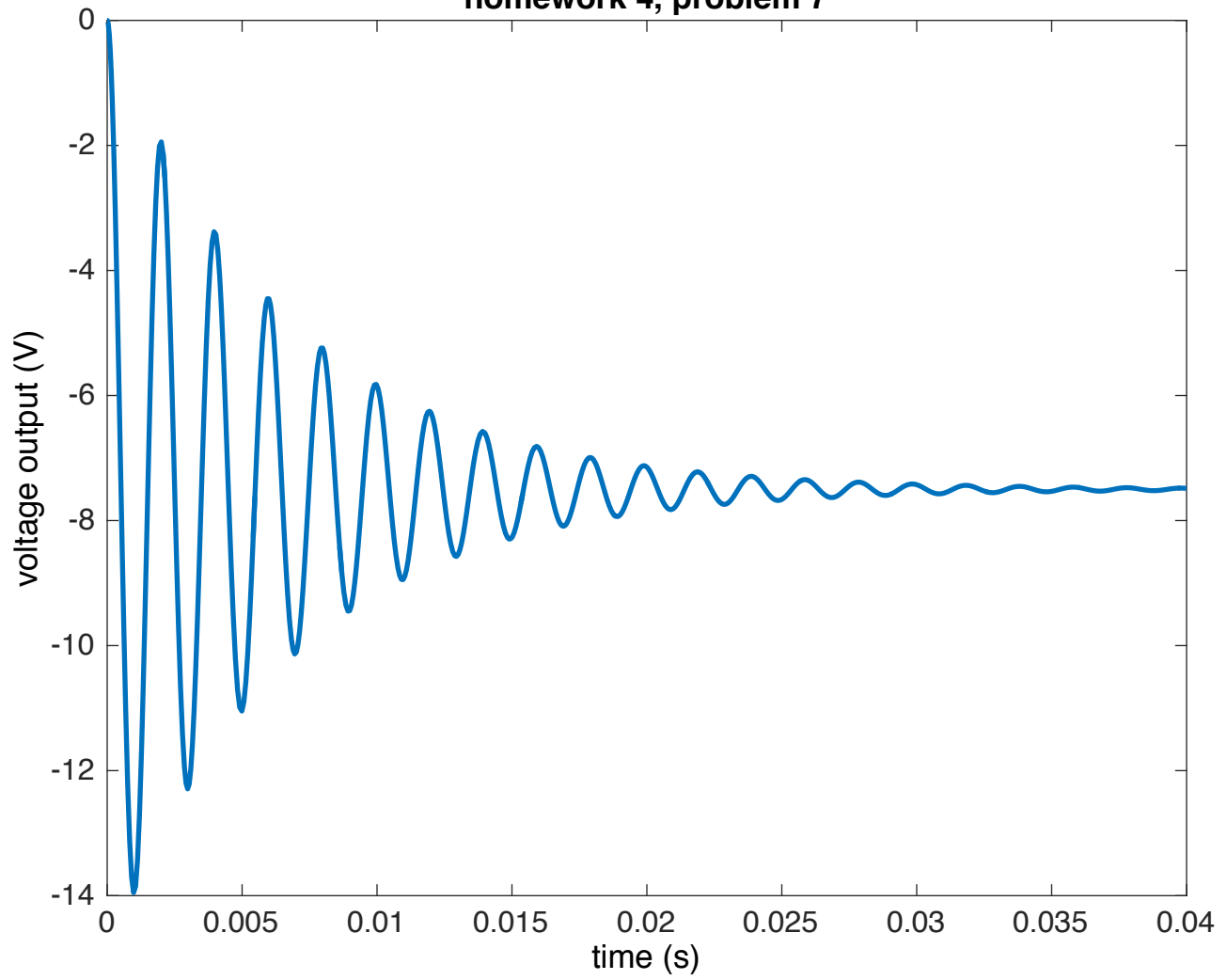


```
% This uses ode45 to simulate the step response of the op-amp circuit
```

```
tspan = [0 0.04];  
x0 = [0; 0];
```

```
[t,x] = ode45(@opamp_eom,tspan,x0);
```

```
e2 = x(:,1);  
e5 = x(:,2);
```

```
eo = -e5;    % output voltage
```

```
figure(1); clf;  
plot(t,eo);  
xlabel('time (s)');  
ylabel('voltage output (V)');  
title('homework 4, problem 7');
```

```

function [xdot] = opamp_eom(t,x)
% opamp_eom.m Function that implements state equations for op amp circuit
% Calculates responst to 7.5 V step input

% State variables: e2 and e5
e2 = x(1);
e5 = x(2);

% Model parameters
R1 = 10e3;
R3 = R1;
R4 = R1;
C2 = 1e-6;
C5 = 1e-9;

% Magnitude of step
A = 7.5;

e2dot = 1/C2*(1/R1*A - (1/R1+1/R3+1/R4)*e2 -1/R4*e5);
e5dot = 1/(C5*R3)*e2;

xdot = [e2dot; e5dot];

end

```